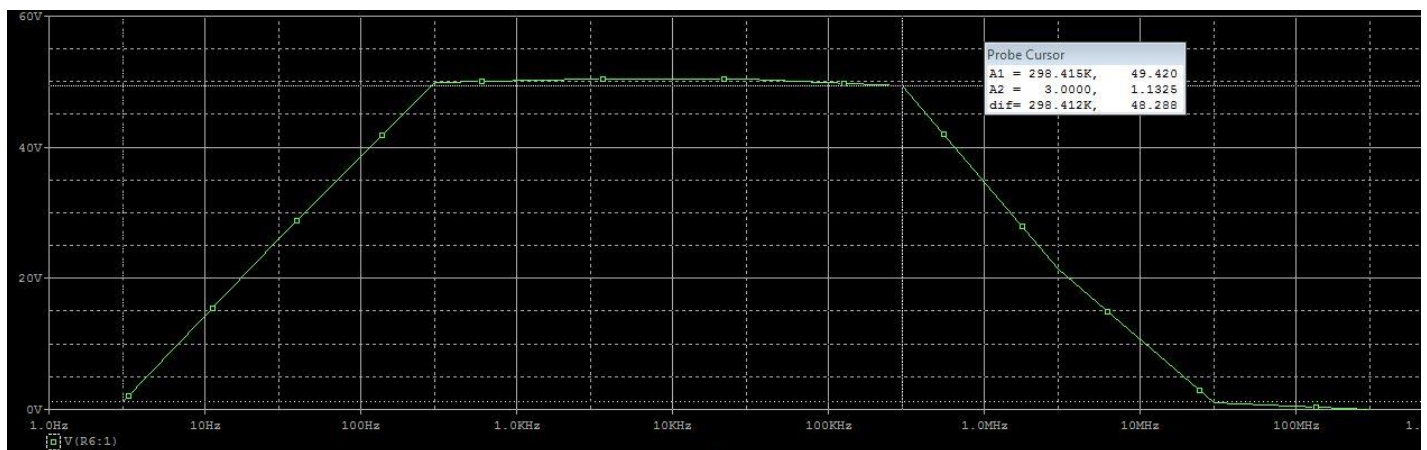



تحلیل فرکانسی و گین







ازمایش شماره ۳

-تحلیل DC

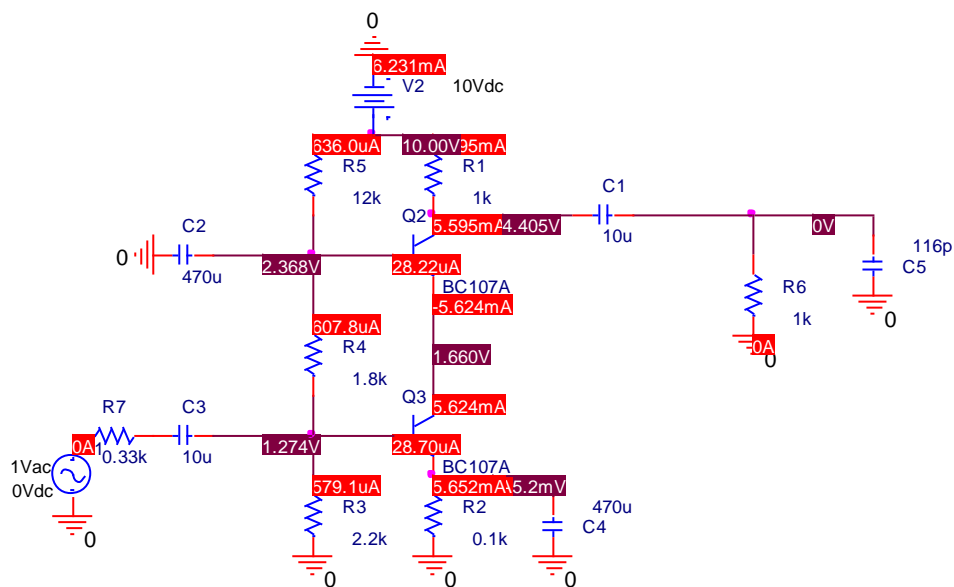


-تحلیل فرکانسی و گین

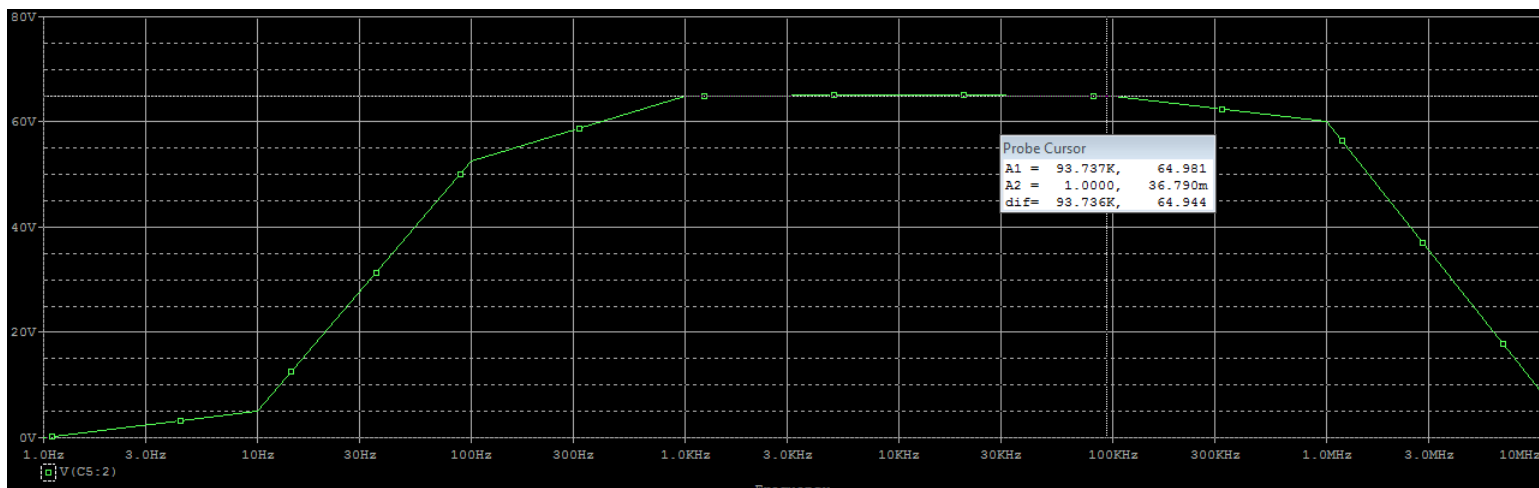


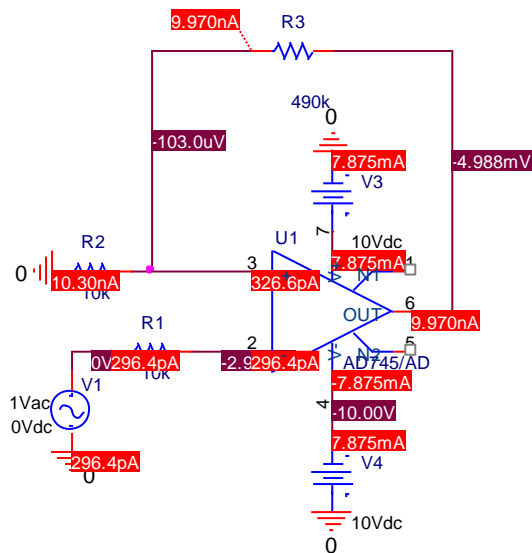


R=490k

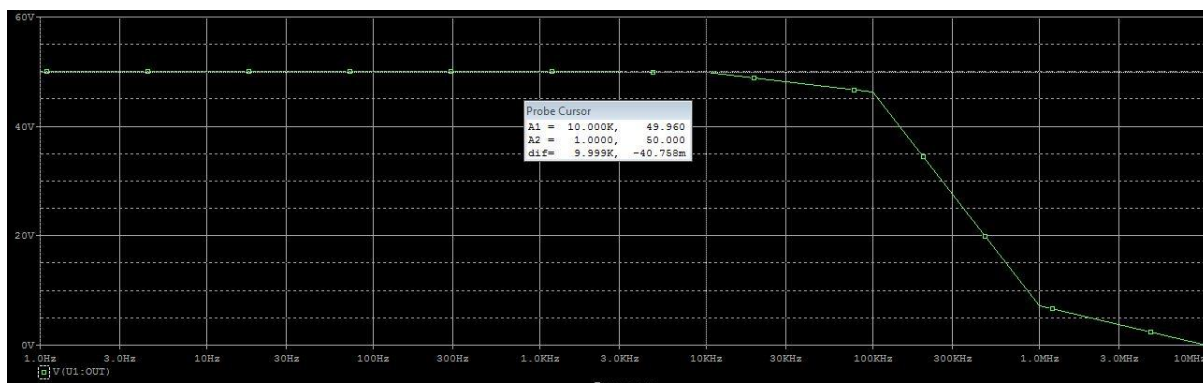


R=790k

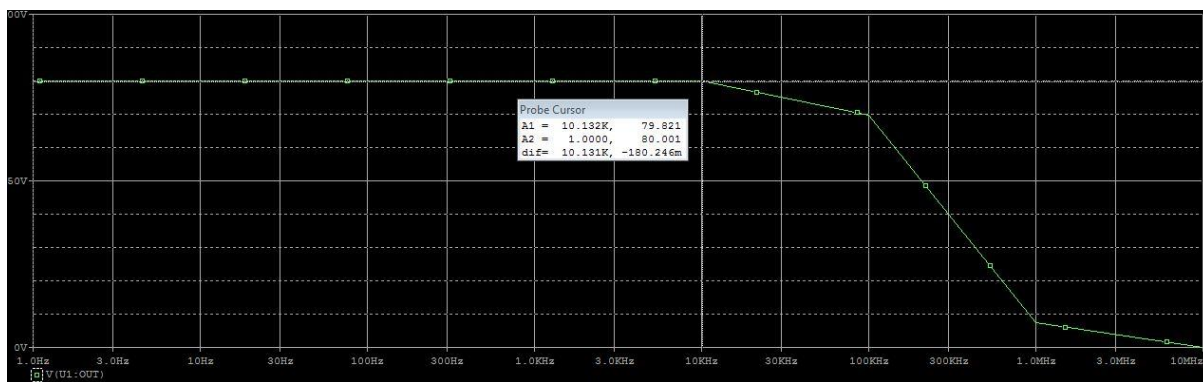


R=990k

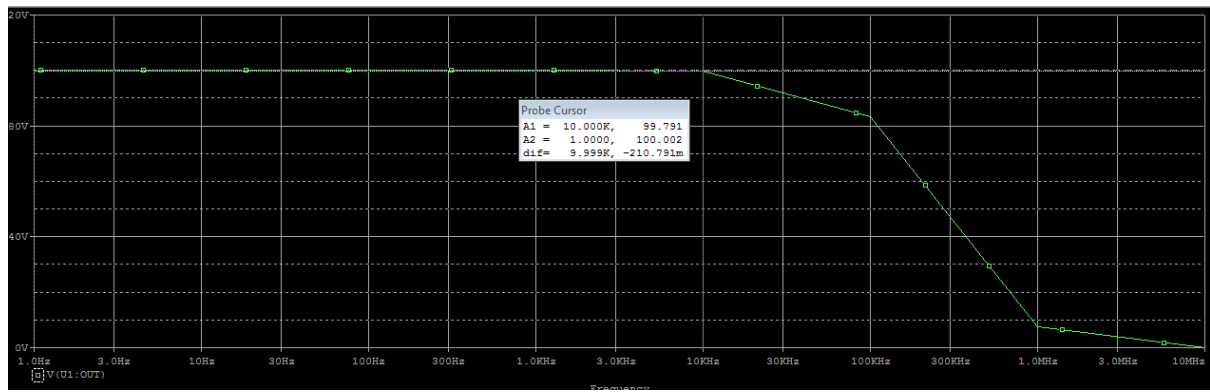

R=1490

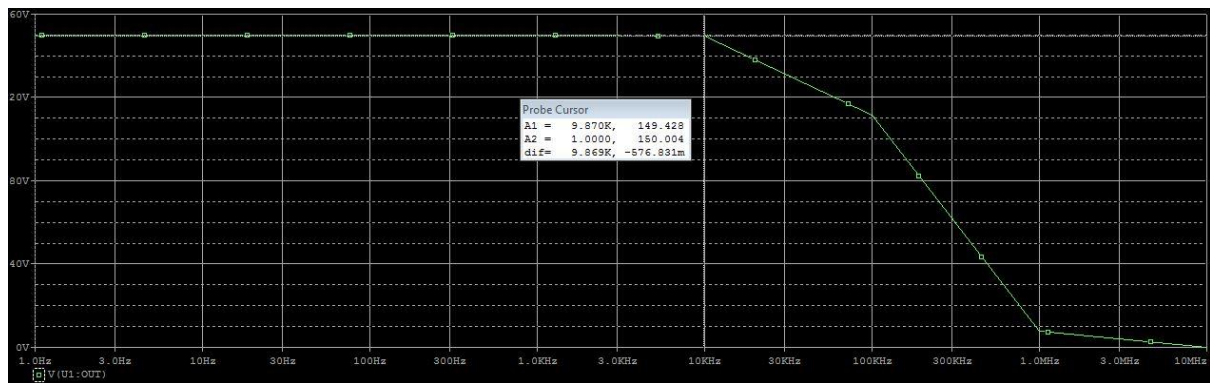


R=1990k

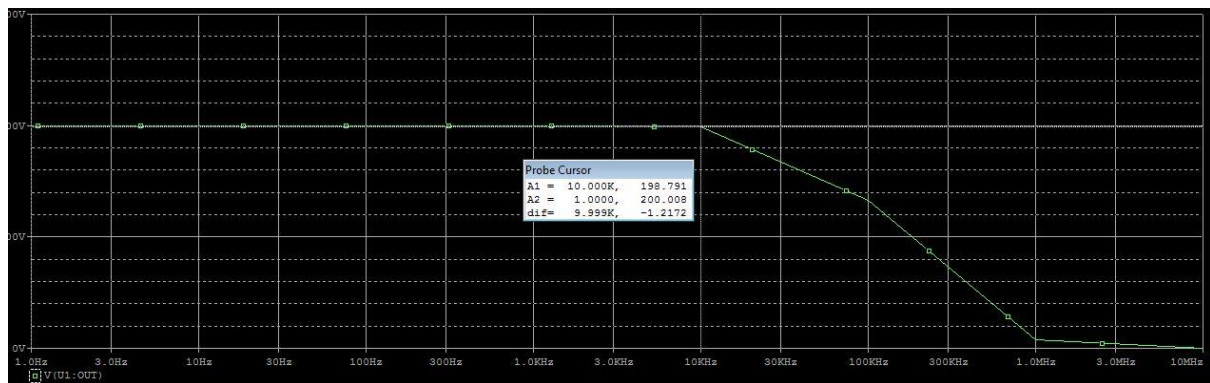



ازمایش شماره ۶



یکسو ساز نیم موج

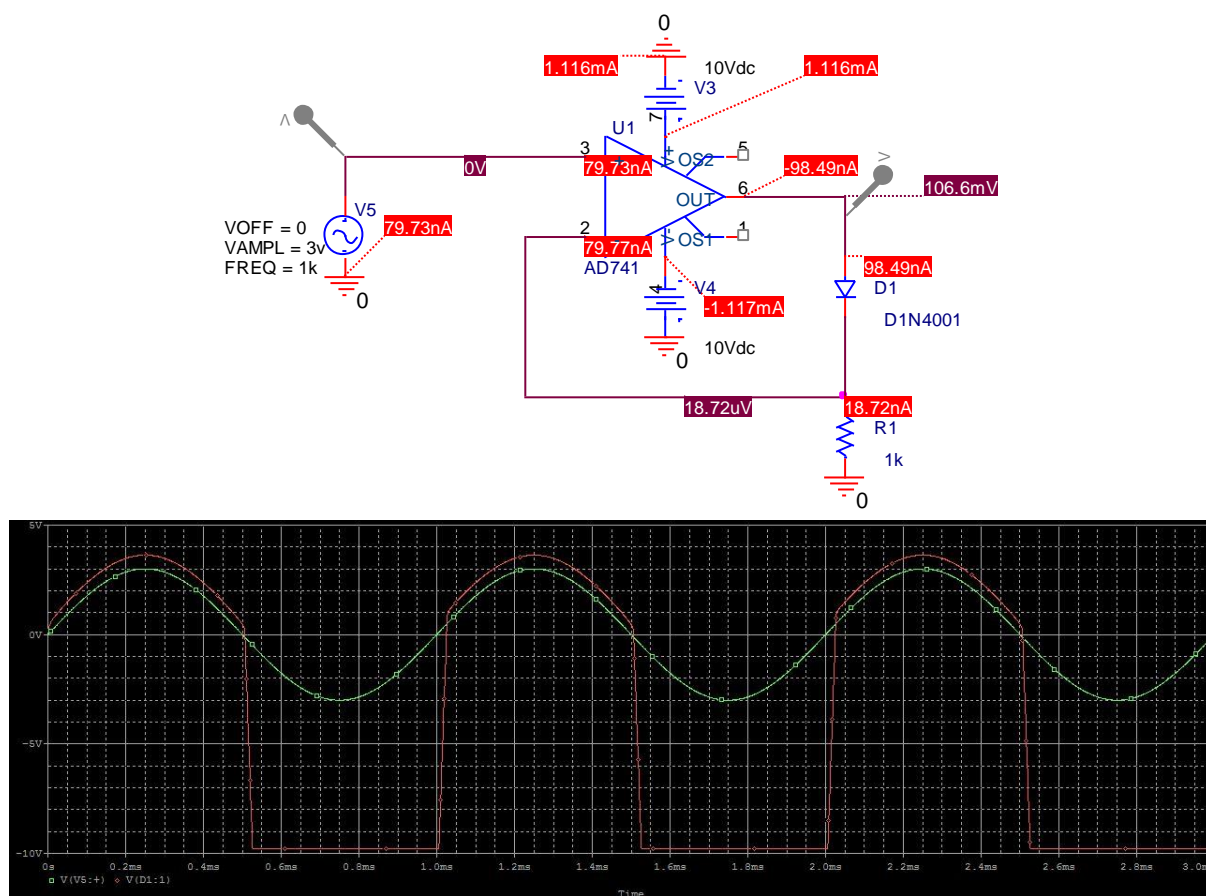

یکسو ساز تمام موج

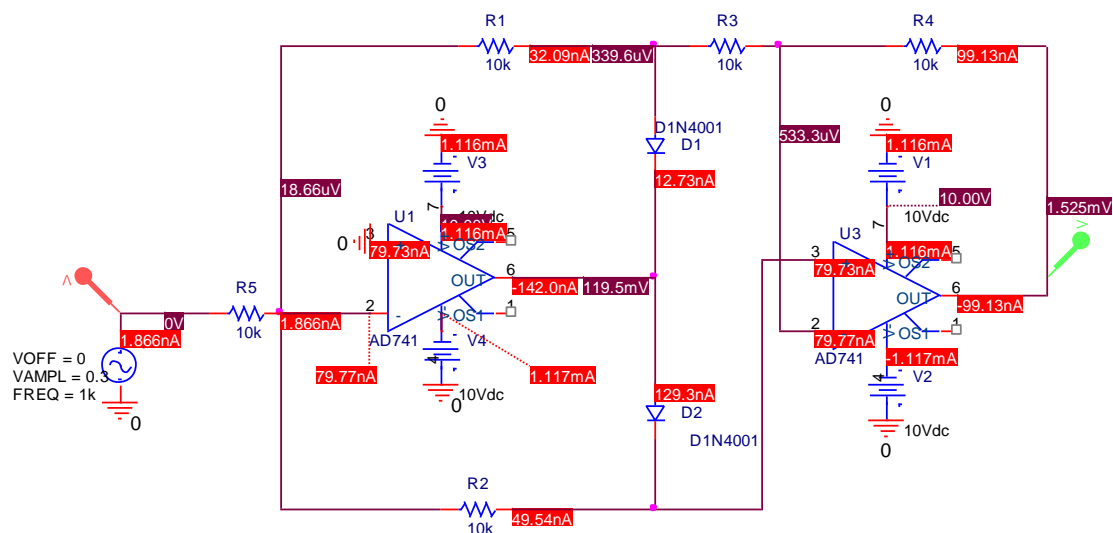

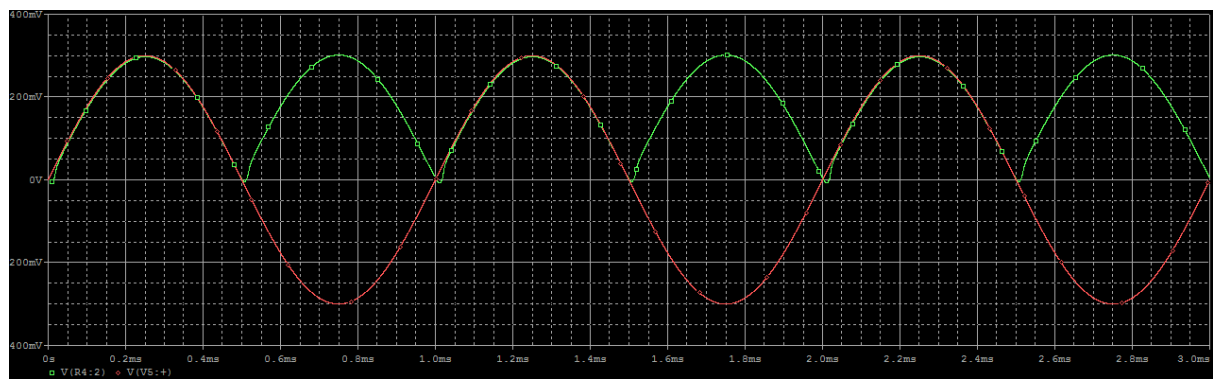

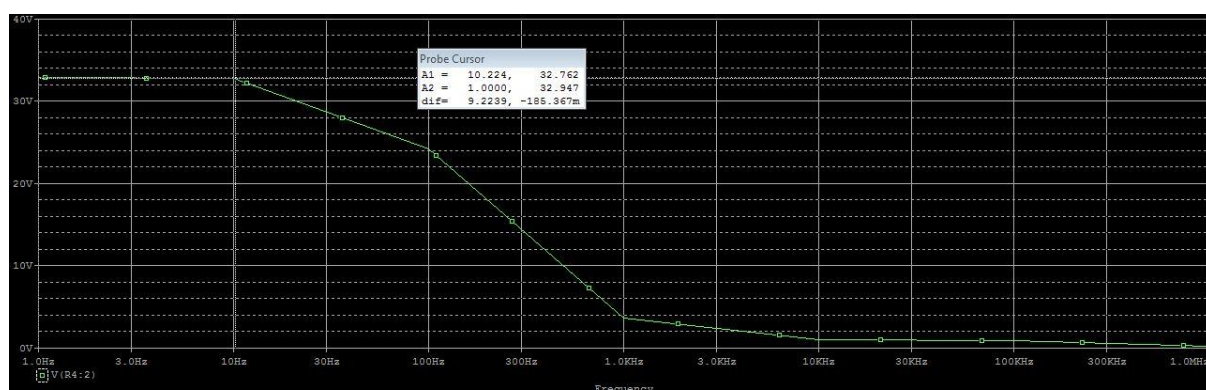
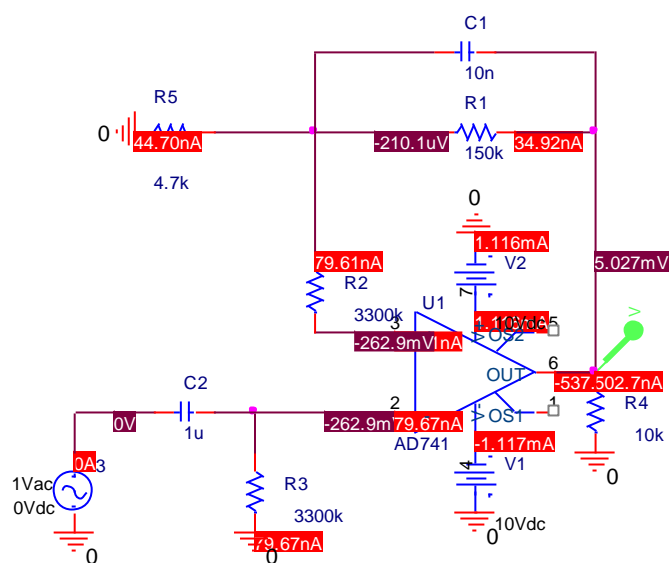






ازمایش ۸

نوع اول : \*\*\* ولی این که high pass نیست !!!

این band pass عه !!!!

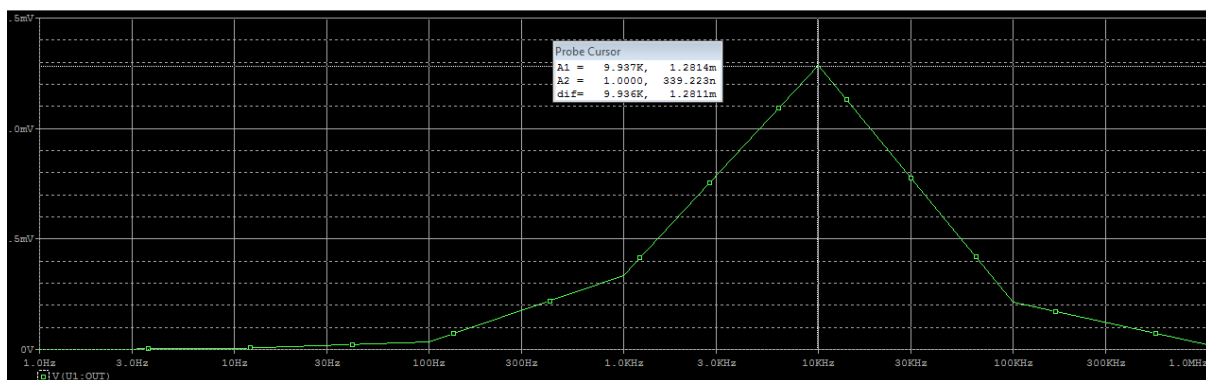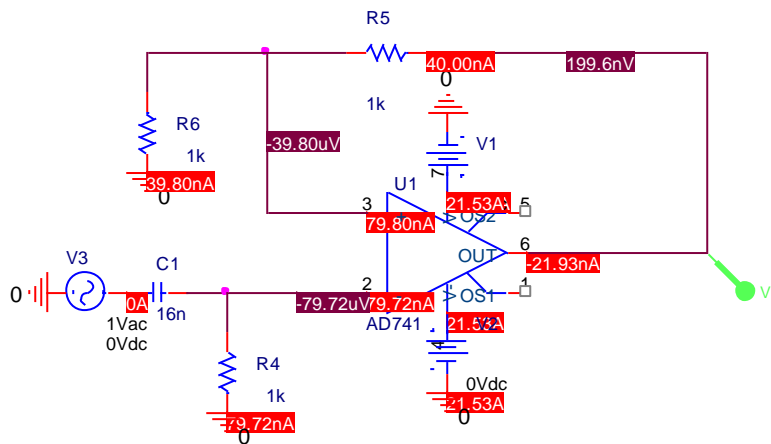

نوع دوم

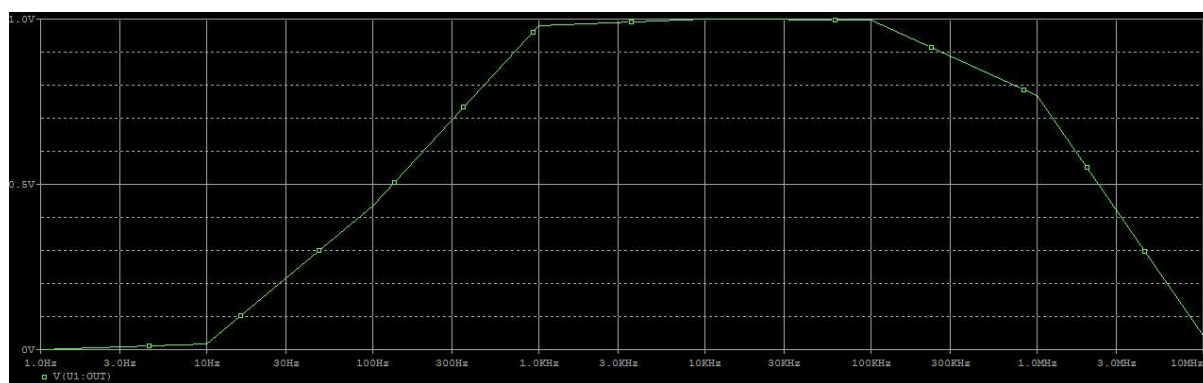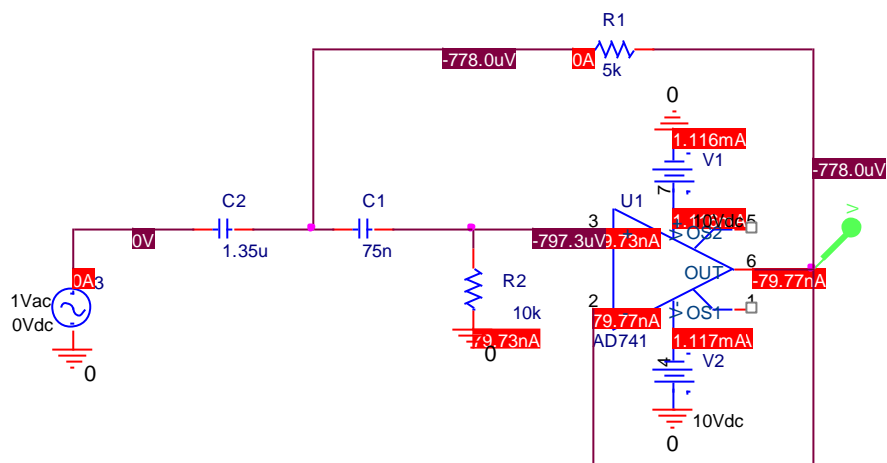

مجددا این فیلتر هم میانگذر است ! و بالا گذر نیست !